

12.1 Somadores elementares

12.1.1 Meio Somador

Tabela 12.1: Tabela verdade do meio somador

<i>x</i>	<i>y</i>	<i>p</i>	<i>c<sub>out</sub></i>
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$p = x \oplus y$$

(12.1)

$$c_{out} = x \cdot y$$

(12.2)

 


Figura 12.1: Diagrama em blocos do meio somador

 


Figura 12.2: Implementação do meio somador com portas lógicas. (reprodução de: [https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/nepomuceno/ca/06b-ED\\_C6.pdf](https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/nepomuceno/ca/06b-ED_C6.pdf))

## 12.1.2 Somado Completo

 


Figura 12.3: Diagrama em blocos do somador completo.

Tabela 12.2: Tabela verdade do somador completo

$x_i$	$y_i$	$c_i$	$z$	$c_{i+1}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$z_i = x_i \oplus y_i \oplus c_i \quad (12.3)$$

		$y_i c_i$			
		00	01	11	10
$x_i$	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

Figura 12.4: Mapa-K para a saída de  $c_{out} = c_{i+1}$  do somador completo

A expressão tirada do mapa para  $c_{i+1}$  é:

$$c_{i+1} = x_i \cdot c_i + x_i \cdot y_i + y_i \cdot c_i \quad (12.4)$$

No entanto, olhando a tabela verdade, se ambos os operandos  $x_i$  e  $y_i$  forem iguais a 1 ou a soma deles for igual a 1 e  $c_i$  igual a 1 o resultado do  $c_{out}$  também é 1. Escrevendo algebricamente a frase anterior vem:

$$c_{i+1} = x_i \cdot y_i + (x_i \oplus y_i) \cdot c_i \quad (12.5)$$

 


Figura 12.5: Implementação do somador completo com portas lógicas. (reprodução de: [https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/nepomuceno/ca/06b-ED\\_C6.pdf](https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/nepomuceno/ca/06b-ED_C6.pdf))

 


Figura 12.6: Implementação do somador completo usando meios somadores. (reprodução de: [https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/nepomuceno/ca/06b-ED\\_C6.pdf](https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/nepomuceno/ca/06b-ED_C6.pdf))

### 12.1.3 somador de transporte propagado

 


Figura 12.7: Implementação do somador completo usando meios somadores. (reprodução de: [https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/nepomuceno/ca/06b-ED\\_C6.pdf](https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/nepomuceno/ca/06b-ED_C6.pdf))

 


Figura 12.8: Implementação do somador completo usando meios somadores. (reprodução de: [https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/nepomuceno/ca/06b-ED\\_C6.pdf](https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/nepomuceno/ca/06b-ED_C6.pdf))

## 12.2 Soma/subtração de inteiros com sinais

Exemplo na base 10 Como fazer a operação  $20 - 6$  apenas com somas?

Sabe-se que:

$$20 \mod 100 = 20 \quad (12.6)$$

e

$$-6 \mod 100 = 94 \quad (12.7)$$

então,

$$20 - 6 \mod 100 = 20 + 94 \mod 100 = 14. \quad (12.8)$$

Tabela 12.3: Representação de inteiros positivos e negativos na notação complementar na base 10.

Número	Representa
50	0/-50
51	-49
$\vdots$	$\vdots$
97	-3
98	-2
99	-1
00	0
01	1
02	2
03	3
	$\vdots$
48	48
49	49

### 12.2.1 Sistema binário sinal magnitude

Um número inteiro de  $n$  bits é representado por:

$$x_{n-1}x_{n-2} \dots x_1x_0, \quad (12.9)$$

em que o bit  $x_{n-1}$  representa o sinal e o número  $x_{n-2} \dots x_1x_0$  representa a magnitude da quantidade que se quer representar. Normalmente o sinal é tal que:

$$x_{n-1} = \begin{cases} 0, & \text{representa um número positivo} \\ 1, & \text{representa um número negativo} \end{cases} \quad (12.10)$$

### 12.2.2 Sistema complemento a dois

O sinal e o número são rerepresentados em um único bloco.

- Mapeamento 1

$$x_r = x \mod 2^n \quad (12.11)$$

- Mapeamento 2

$$x_r = \sum_{i=0}^{n-1} x_i 2^i \quad (12.12)$$

$$x_r = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ 2^n - |x|, & \text{se } x < 0 \end{cases} \quad (12.13)$$

no caso de  $x < 0$  vem:

$$\begin{aligned} x_r &= 2^n - |x| \\ &= 2^n - (-x) \\ &= 2^n + x \end{aligned} \quad (12.14)$$

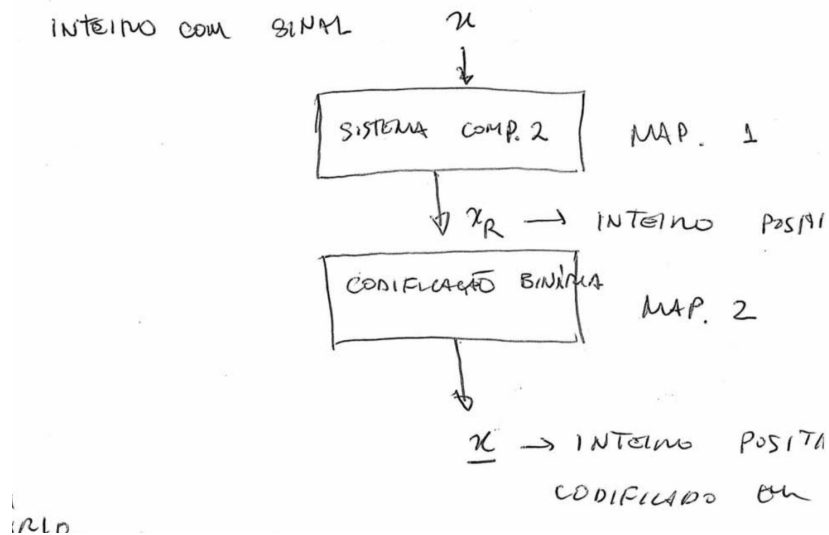


Figura 12.9: Mapeamento no sistema complementar

 


Figura 12.10: Mapeamento no sistema complementar com 4 bits.

- Formas Verdadeiras - Nenhuma transformação entre  $x$  e  $x_r$ , corresponde aos inteiros positivos.
- Formas Complementares - A representação é obtida a partir da função mod, corresponde aos inteiros negativos.

#### ■ Exemplo 12.1 Sistema complementar de 3 bits. ■

Como obter  $x$  a partir de  $x_r$ ?

Tabela 12.4: Representação de inteiros positivos e negativos na notação complementar na base 2.

$x$	$x_r$	$\underline{x}$
0	0	00 ... 00
1	1	00 ... 01
2	2	00 ... 10
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$2^{n-1} - 1$	$2^{n-1} - 1$	01 ... 11
$-2^{n-1}$	$2^{n-1}$	10 ... 00
$-(2^{n-1} - 1)$	$2^{n-1} + 1$	10 ... 01
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
-2	$2^n - 2$	11 ... 10
-1	$2^n - 1$	11 ... 11

Tabela 12.5: Exemplo para o sistema complementar de 3 bits.

$x$	$x_r$	$\underline{x}$
-4	4	100
-3	5	101
-2	6	110
-1	7	111
0	0	000
1	1	001
2	2	010
3	3	011

Como visto:

$$x_r = \sum_{i=0}^{n-1} x_i 2^i \quad (12.15)$$

Separando o bit mais significativo vem:

$$x_r = x_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} x_i 2^i \quad (12.16)$$

Há dois casos possíveis:  $x = x_r$  e  $x \neq x_r$ .

- Caso 1  $x = x_r$

$$x = x_r = 0 \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} x_i 2^i \quad (12.17)$$

- Caso 2  $x \neq x_r$



Aqui  $x = x_r - 2^n$  como  $x_r \geq 2^{n-1}$  o bit  $x_{n-1} = 1$ . Logo:

$$\begin{aligned}
 x &= x_r - 2^n \\
 &= \left( 1 \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} x_i 2^i \right) - 2^n \\
 &= \left( 1x2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} x_i 2^i \right) - 2 \cdot 2^{n-1} \\
 &= 1 \cdot 2^{n-1} - 2 \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} x_i 2^i \\
 &= -1 \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} x_i 2^i
 \end{aligned} \tag{12.18}$$

Combinando ambos os casos é sempre possível escrever:

$$x = -x_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} x_i 2^i \tag{12.19}$$

### 12.2.3 complemento a dois e módulo de mudança de sinal

A soma pode ser feita implementando um bloco somador da seguinte forma:

$$\underline{z} = \text{ADD}(\underline{y}, \underline{x}) \tag{12.20}$$

Esse bloco faz a soma entre os vetores binários  $\underline{x}$  e  $\underline{y}$ . Para fazer a subtração é necessário implementar um bloco de mudanças sinal  $CS()$  e fazer:

$$\underline{z} = \text{ADD}(\underline{y}, CS(\underline{x})) \tag{12.21}$$

Como implementar esse bloco  $CS()$ ?

Como encontrar a representação de  $-x$  na notação complementar? Pela definição da função mod se  $x > 0$  para se encontrar o equivalente complementar negativo de  $x$  com  $n$  bits se faz  $2^n - x$ :

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 - & x_{n-1} & x_{n-2} & \dots & x_0
 \end{array}$$

Estratégia é subtrair o número  $100 \dots 00$  de uma unidade e depois somar 1:

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & 1 & \dots & 1 \\
 - & x_{n-1} & x_{n-2} & \dots & x_0
 \end{array}$$

Resolvendo:

	1	1	...	1
-	$x_{n-1}$	$x_{n-2}$	...	$x_0$
-	$\overline{x_{n-1}}$	$\overline{x_{n-2}}$	...	$\overline{x_0}$
+	0	0	...	1

#### 12.2.4 Overflow

Condições para ocorrência do overflow:

- Operando de sinais opostos - Nunca ocorre overflow
- Operando de sinais iguais - Ocorre overflow se o resultado da operação for de sinal diferente do sinal dos operandos.

A condição de overflow para a soma  $z = x + y$  em que os vetores binários são vetores de  $n$  bits é:

$$Ovr = \overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} \cdot z_{n-1} + x_{n-1} \cdot y_{n-1} \cdot \overline{z_{n-1}} \quad (12.22)$$