

Exercícios de avaliação

Exercício 5.1 Uma porta lógica inversora está sendo excitada na sua entrada por uma onda quadrada de frequência f_c . Dependendo da tecnologia empregada, a porta inversora possui diferentes valores de t_{PHL} e t_{PLH} . Determine a máxima frequência de operação f_c que a onda quadrada pode operar em uma porta inversora que possui $t_{PHL} = 8 \text{ ns}$ e $t_{PLH} = 9 \text{ ns}$.


Solução:

O maior tempo de retardo é o tempo que restringe a velocidade de operação da porta lógica. No caso, o maior tempo de retardo é o tempo $t_{PLH} = 9 \text{ ns}$. No limite de operação, meio período da onda quadrada não pode ser menor que t_{PLH} . Impondo a condição mencionada e chamando de T_c o período da onda quadrada vem:

$$\frac{T_c}{2} \geq 9 \text{ ns} \rightarrow T_c \geq 18 \text{ ns}.$$

Sabe-se que o período e a frequência estão relacionados por $f_c = \frac{1}{T_c}$, ou seja, $f_c \leq \frac{1}{18 \text{ ns}} = 55,55 \text{ MHz}$.

 Exercício 5.2 O circuito mostrado na figura pode ser implementado usando exatamente 3 circuitos integrados. Escolha uma tecnologia (CMOS ou TTL) e encontre as referências dos três circuitos integrados que você usaria para implementar o circuito. Faça um esquema indicando como deve ser ligado cada pino do CI para realizar a implementação do circuito.



Solução:

Escolhendo portas da família CMOS da série 4000 encontra-se o seguinte cenário de CIs disponíveis:

Referência	Função lógica	entradas em cada porta	portas no CI
4075	OR	3	3
4082	AND	4	2
4009	NOT	1	6

Usando as três unidades de CI listadas acima é possível implementar as três portas inversoras necessárias (sobram 3 das 6 portas no 4009), três portas das quatro portas OR de 3 entradas, e

um porta AND de 4 entradas. Note que sobra uma porta AND de 4 entradas no 4082 e falta uma porta OR de 3 entradas para completar a implementação do circuito.

É possível se implementar a porta OR de três entradas usando a porta AND de 4 entradas usando o teorema de De Morgan.

A última porta OR (quarta de cima para baixo) tem como saída z_4 a seguinte expressão:

$$z_4 = \overline{x_2} + x_1 + x_0.$$

Aplicando o teorema de De Morgan na expressão acima se obtém:

$$z_4 = \overline{x_2} + x_1 + x_0 = \overline{x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}}$$

Uma porta AND qualquer de 4 entradas (y_3, y_2, y_1, y_0) tem como saída $y_3 \cdot y_2 \cdot y_1 \cdot y_0$. Fazendo: $y_0 = \overline{x_0}$, $y_1 = \overline{x_1}$, $y_2 = x_2$ e $y_3 = 1$ e acoplando uma porta inversora à essa saída se obtém a seguinte expressão: $\overline{x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}}$ que é igual a expressão de z_4 obtida anteriormente.

A conclusão é que uma porta OR de 3 entradas pode ser implementada com uma porta AND de 4 entradas colocando uma entrada da AND fixa no nível lógico 1, adicionando um inversor à saída da porta AND e fazendo os devidos complementos nas entradas de interesse. Com isso, se usa porta AND de 4 entradas que sobrou no CI 4082 mais um dos inversores que sobraram no CI 4009 para implementar a quarta porta AND de três entradas que estava faltando ser implementada.

